



Práctica 3

- Multiplicador en array


$$\begin{array}{cccccccccc}
 & & & & & & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 & & & & & & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \hline
 & & & & & & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 & & & & & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & \\
 & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & \\
 & & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & & & & \\
 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & & & & & \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 &
 \end{array}$$





	1	1	1	1		AcademicOS			
1	1	1	1	1	1				
					1	1	1	0	1
				1	1	1	0	1	
		0	0	0	0	0			
		1	1	1	0	1			
	1	1	1	0	1				
1	1	0	0	0	0	1	1	1	1

The diagram shows a sequence of numbers arranged in a triangular pattern, with blue arrows indicating the flow of the process. The numbers are 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. The arrows point from the top row to the bottom row, following a path that suggests a recursive or iterative process.

Cada flecha representa un acarreo

¿El resultado sería el mismo?



Multiplicación

a)

$$\begin{array}{r} 11101 \\ 11101 \\ 00000 \\ 11101 \\ 11101 \\ \hline 11111 \end{array}$$

c)

$$\begin{array}{r} 11101 \\ 11101 \\ 00000 \\ 11101 \\ 11101 \\ \hline 00111 \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{r} 11101 \\ 11101 \\ 00000 \\ 11101 \\ 11101 \\ \hline 01111 \end{array}$$




Multiplicación

- ¿Cómo se traduce el esquema a Hardware?
 - Hay que hacer la and de todos los elementos del multiplicando por todos los elementos del multiplicador
 - Se suman todos los elementos de la misma columna mas el acarreo
 - El acarreo se pasa a la siguiente columna una fila más abajo
 - Los acarreos que se pasan al resultado se trasladan a la siguiente columna pero siguen en la fila resultado

Multiplicación


Cada cuadrado es un sumador completo

 

Multiplicación

- Asignar nombres a los cables
 - Como se tiene una matriz (6x10) de bits todas las señales serán del siguiente tipo:
 
```
type matriz is array (0 to 5) of std_logic_vector(10 downto 0);
```



Sólo hay tres señales distintas
¿seguro?


Multiplicación



```
entity celda is  
port (suma_i, acarreo_i, mult: in std_logic;  
       acarreo_o, suma_o: out std_logic);  
end celda;  
architecture circuito of celda is  
begin  
  suma_o <= (suma_i xor acarreo_i) xor mult;  
  acarreo_o <= (suma_i and mult)or(acarreo_i and suma_i)or(acarreo_i and mult);  
end circuito;
```

Multiplicación nxn

- Transformamos un paralelepípedo en un cuadrado

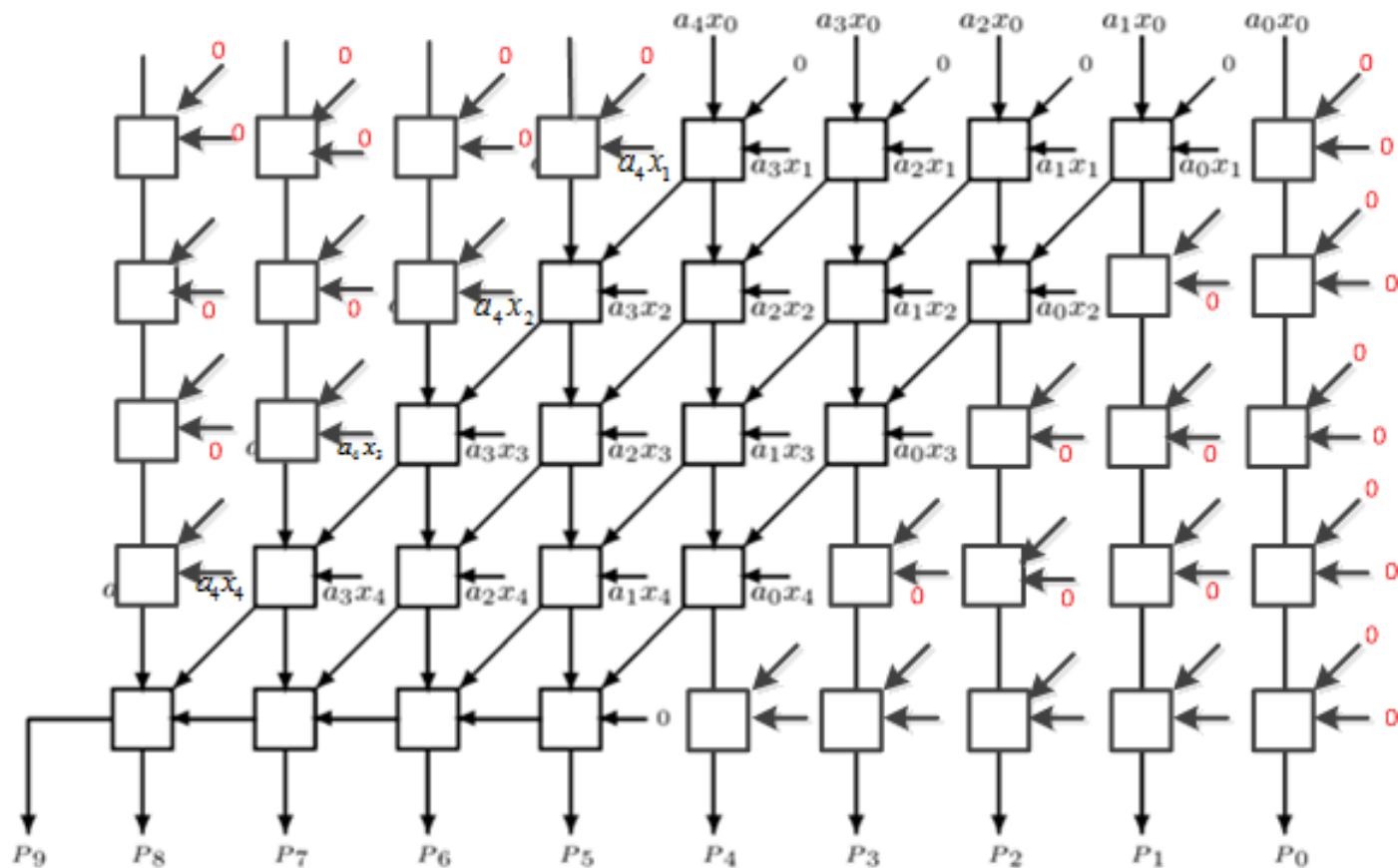



Práctica 3a

- Reconstruir en VHDL el cuadrado anterior
 - No hace falta generalizarlo, simplemente traducir el dibujo a código VHDL
 - Práctica 2a funcionando sobre FPGA: 2 puntos
 - Hay 12 switches en la FPGA (placa inferior y superior)
 - Pero sólo hay 8 LEDS, utilizar dos segmentos del display 7 segmentos para representar los bits más significativos de la multiplicación
 - Ej:
NET P<8> LOC=H14;
NET P<9> LOC=M4;




Cómo se generaliza

Filas: `for i in 0 to N-1 generate`

Columnas: `for j in 0 to 2xN-2 generate`

- ¿Todas las columnas son iguales?
- ¿Todas las filas son iguales?
 - La interconexión de la última fila es diferente => La última fila no se hace en los dos for encadenados
 - for i tiene que ir hasta **N - 2**
 - La última fila se hará en un for generate aparte

Cómo se generaliza

 



Cómo se generaliza

- Condiciones de contorno
 - ¿Cuánto vale la suma (como entrada) para la fila 0?
 - ¿Cuánto vale acarreo (como entrada) para la fila 0 y para la columna 0?



Cómo se generaliza

0	0	0	0	a_4x_0	a_3x_0	a_2x_0	a_1x_0	a_0x_0
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X



suma

acarreo



0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	X	X	X	0
X	X	X	X	X	X	X	X	0
X	X	X	X	X	X	X	X	0
X	X	X	X	X	X	X	X	0

X = indeterminado, da igual su valor
ya lo calculará el circuito



Cómo se generaliza

- Ejemplo para condiciones de contorno de la señal suma:

```
process(a,x)
begin
    for j in 0 to 2*N-1 loop
        suma(0)(j)<='0';
        if j<(N-1) then
            suma(0)(j)<=a(j) and x(0);
        end if;
    end loop;
end process;
```




Cómo se generaliza

■ Valores iniciales

mult



0	0	0	a_4x_1	a_3x_1	a_2x_1	a_1x_1	a_0x_1	0
0	0	a_4x_2	a_3x_2	a_2x_2	a_1x_2	a_0x_2	0	0
0	a_4x_3	a_3x_3	a_2x_3	a_1x_3	a_0x_3	0	0	0
a_4x_4	a_3x_4	a_2x_4	a_1x_4	a_0x_4	0	0	0	0

¿Dónde está el producto (AND) de x_0 con todas las a ?




Como se generaliza

- En la fila 0 que columnas están ocupadas
 - De la 1 a la 5
- En la fila 1 que columnas están ocupadas
 - De la 2 a la 6
- En la fila 4 que columnas están ocupadas
 - De la 5 a la 9

Siempre están ocupadas sólo N columnas

Multiplicación nxn

 
- Los extremos: $p(0)$ y $p(2*N-1)$ se tienen que asignar a mano



¿Qué pasa con todo el HW que hemos añadido de más?



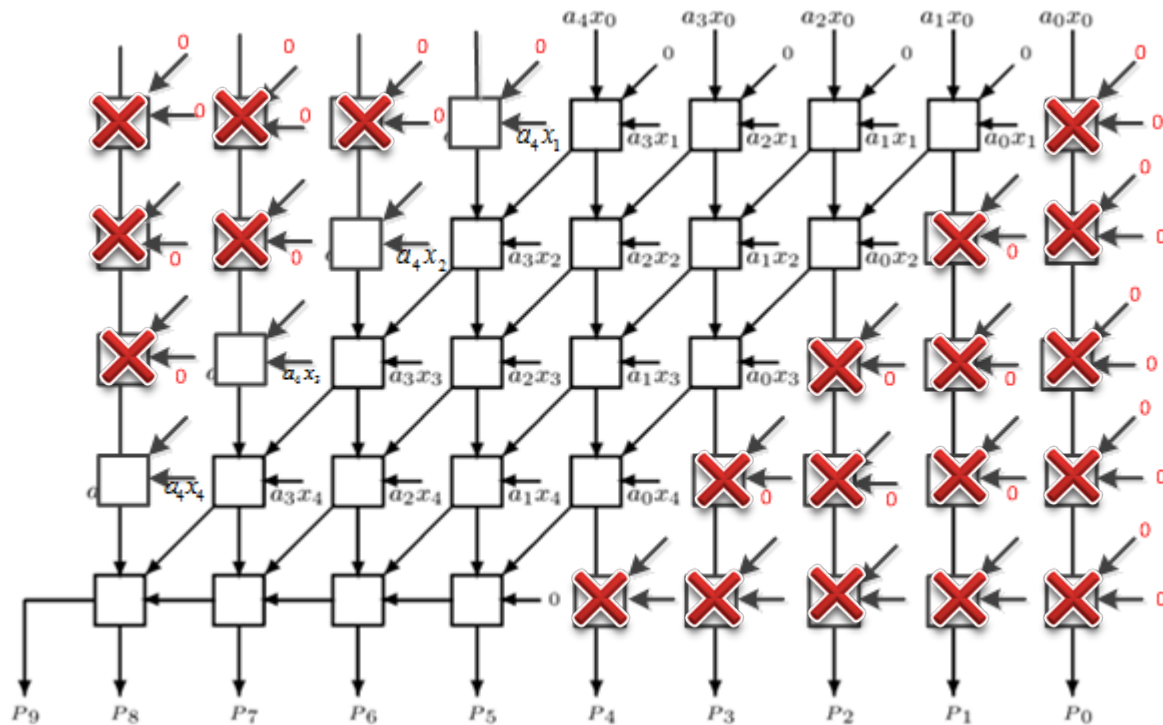- Durante la síntesis se elimina lógica “innecesaria”



¿Qué pasa con el HW que hemos añadido de más?



- Revisar los *warnings* para asegurarnos que no ha borrado celdas de más
- Revisar View RTL Schematics para asegurarnos que el circuito final es el esperado

¿Qué pasa con el HW que hemos añadido de más?





Práctica 3b

- Construir en VHDL un multiplicador $n \times n$
 - Contestar preguntas de test 5 puntos
 - Si la práctica b os funciona, podéis enseñar directamente en la FPGA el apartado 2b para $N=5$, en lugar de enseñar el 2a (+ 2 ptos.)

```
entity multiplicador is
  generic ( N: integer := 5);
  port (a, x: in std_logic_vector(N-1 downto 0);
        p: out std_logic_vector((2*N)-1 downto 0));
end multiplicador;
```



Práctica 3c

- Avanzado:
 - En el laboratorio se pedirá a los alumnos una modificación del código presentado.
 - + 3 puntos